

Project3 单周期 CPU 开发

一、CPU 设计方案综述

（一） 总体设计概述

- 1. 处理器为 32 为处理器。
- 2. 支持的指令集为 {addu, lui, subu, ori, beq, nop, lw, sw}.
- 3. nop 机器码为 0x00000000， 即空指令， 不进行任何有效行为（修改寄存器等）。
- 4. addu, subu 可以不支持溢出。
- 5. 处理器为单周期设计。

（二） 关键模块定义

1) IFU

介绍：内部包括 PC（程序计数器）、IM（指令存储器）及相关逻辑，PC 用寄存器实现，具有异步复位功能，复位值为起始地址，IM 用 ROM 实现，容量为 32bit * 32。


端口定义：

端口	方向	位宽	功能描述
Clk	I	1	时钟信号
reset	1	1	复位信号
imm	I	32	beq 指令的 sign_extend(offset 0 ²) 32 位立即数
Branch	I	1	跳转信号
instr	0	32	取出来的指令

功能定义：

序号	功能名称	功能描述
1	复位	如果 reset 有效, 则进行复位， 复位 PC 为 0x00000000

2	取指令	PC 从 IFU 取出相应的指令
3	跳转	当 Branch 有效时, $PC = PC + 4 + imm$

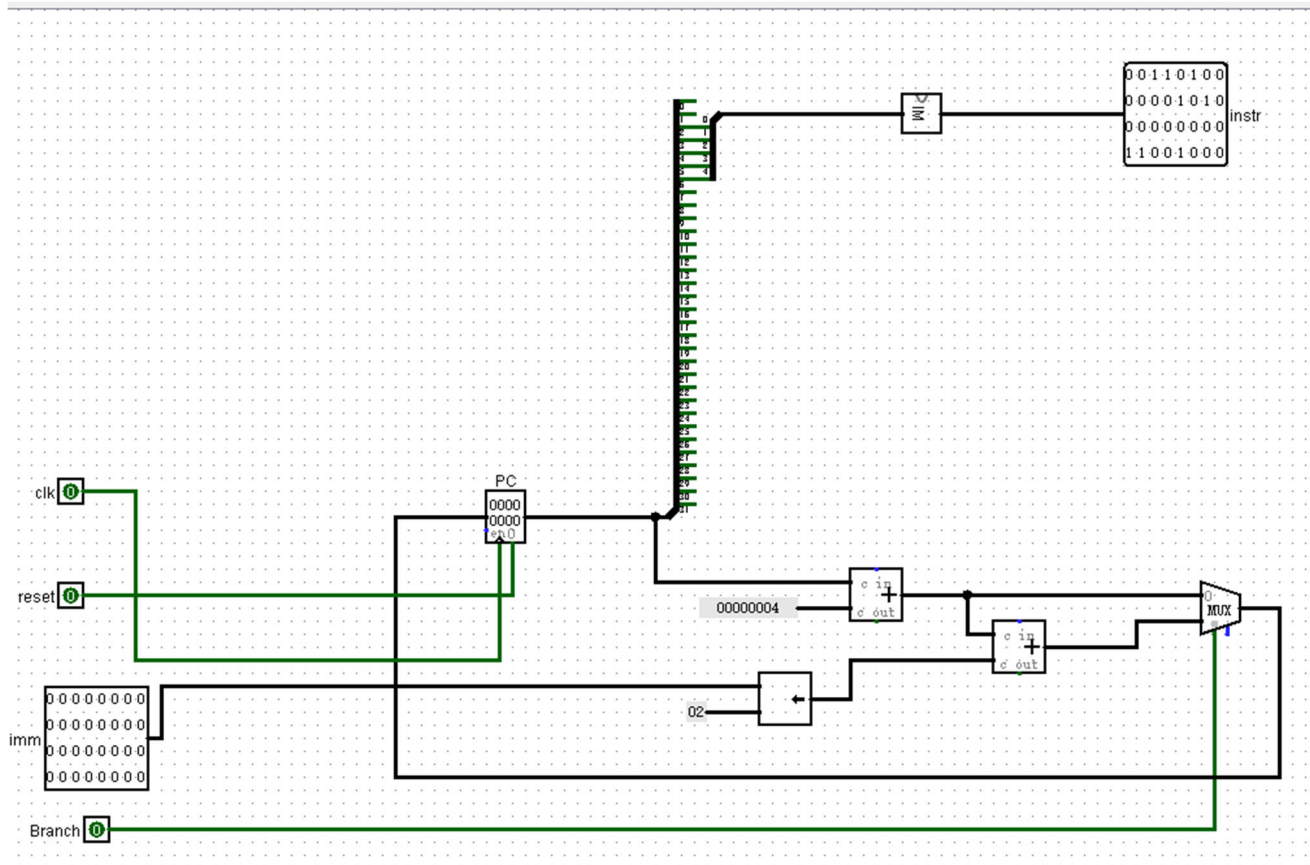

2) GRF

介绍：用具有写使能的寄存器实现，寄存器总数为 32 个，应具有异步复位功能，其中 0 号寄存器的值始终为 0。



端口定义：


端口	方向	位宽	描述
clk	I	1	时钟信号
reset	I	1	复位信号，将 32 个寄存器中的值全部清零 1:复位 0: 无效
WE	I	1	写使能信号 1: 可向 GRF 中写入数据 0: 不能向 GRF 中写入数据
A1	I	5	5 位地址输入信号，指定 32 个寄


			寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到 RD1
A2	1	5	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到 RD2
A3	1	5	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个作为写入的目标寄存器
WD	1	32	32 位数据输入信号
RD1	1	32	输出 A1 指定的寄存器中的 32 位数据
RD2	1	32	输出 A2 指定的寄存器中的 32 位数据


功能定义：

序号	功能名称	功能描述
1	复位	Reset 信号有效时，所有寄存器中存储的数值清零，其行为与 logisim 自带部件 register 的 reset 接口完全相同
2	读数据	读出 A1、A2 地址对应寄存器中所存储的数据到 RD2
3	写数据	当 WE 有效且时钟上升沿来临时，将 WD 写入 A3 所对应的寄存器中

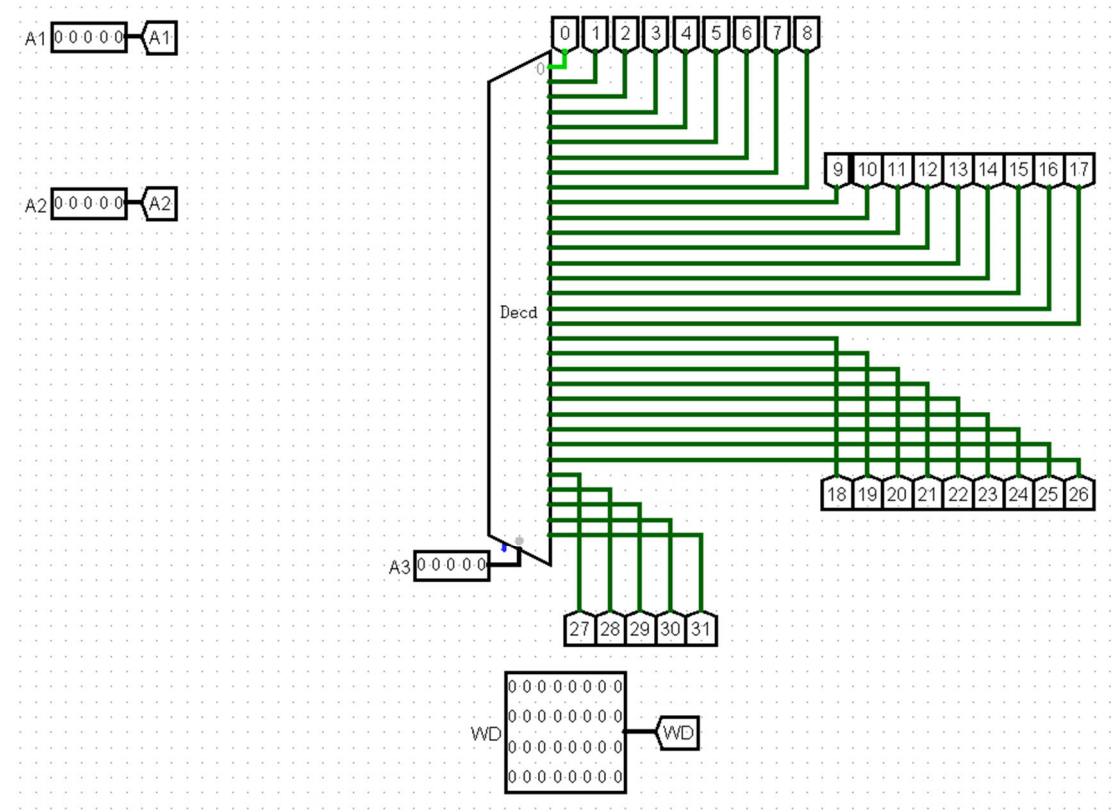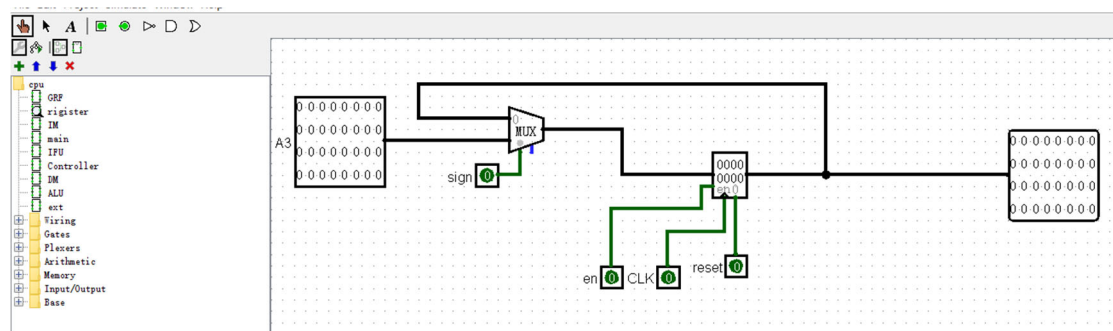

 

 

 

3) ALU

介绍：提供 32 位加、减、或运算以及大小比较功能，不检测溢出。


端口定义：

端口	方向	位宽	描述
A1	I	32	操作数 1
A2	I	32	操作数 2
ALU_control	I	32	ALU 运算控制信号
out	O	32	操作结果
zero	O	32	判断结果是否为 0

功能定义：

序号	功能名称	功能描述
1	或运算	当

		ALU_control=001 时, 进行或运算
2	加法运算	当 ALU_control=010 时, 进行加法运算
3	减法运算	当 ALU_control=011 时, 进行减法运算
4	判断两数是否 相等	当 ALU_control=011 时, 进行减法运 算, 若计算结果 为0, 则 zero 为 1, 说明两数相 等, 否则说明两 数不相等

 

4) DM

介绍：使用 RAM 实现，容量为 32bit * 32，应具有异步复位功能，复位值为 0x00000000。

端口定义：

端口	方向	位宽	描述
clk	I	1	时钟信号
reset	I	1	复位信号
WE	I	1	写入控制信号 WE=1 时，写入 WE=0 时，不写入
MemaRead	I	1	读出控制信号

			MemRead=1 时 读出; MemRead=0 时不读出
A	I	5	需要读出或写入数据的地址
WD	I	32	写入的数据
RD	I	32	读出的数据

功能定义：

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当 reset=1 时，将 DM 中的数据清零
2	写入数据	当 WE=1 时，将 WD 写入 A 地址中
3	读数据	当 MemRead=1 时，将 A 地址对应的数据读出到 RD 中

5) EXT


介绍：支持 16bit 到 32bit 的零拓展以及符号拓展

端口定义：

端口	方向	位宽	描述
Imm_16	I	16	需要拓展的 16bit 立即数
Extop	I	1	是否进行符号拓展 1：符号拓展 0：零拓展
Result	O	32	拓展结果

功能定义：

序号	功能名称	功能描述
1	零拓展	当 extop=0 时，进行零拓展
2	符号拓展	当 extop=1 时，进行符号拓展

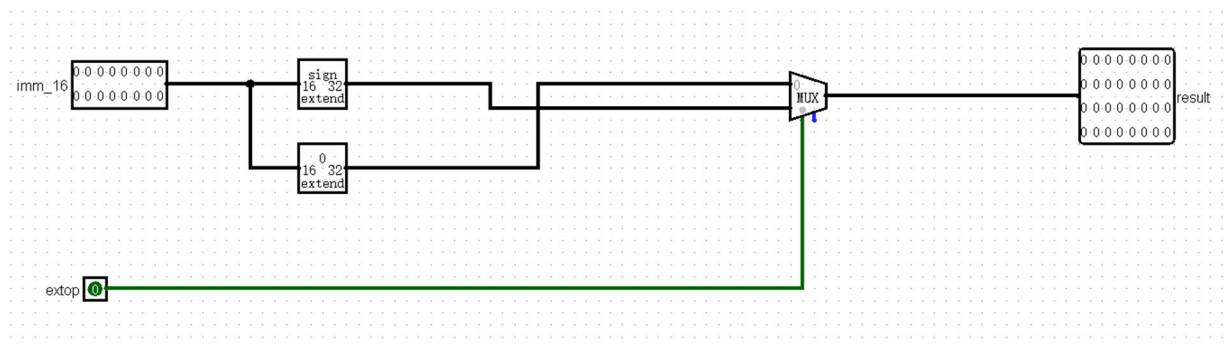

6) Controller

介绍：使用与或门阵列构造控制信号。

端口定义：

端口	方向	位宽	描述
Opcode	I	6	Instr[31:26]
Func	I	6	Instr[5:0]
RegRead_2	O	1	控制是否读入第二个寄存器的地址
RegWrite	O	1	寄存器写入控制信号
Extop	O	1	是否进行符号拓展
MemWrite	O	1	内存写入控制信号
RegRead_1	O	1	判断是否读入第一个寄存器的地址
Alu_2	O	1	判断参与 ALU 运算的第二个操作数是否是立即数
MemRead	O	1	内存读出控制信号
Branch	O	1	跳转信号
Alu_control	O	3	运算控制信号
RegDst	O	1	写入的寄存器选择信号
sw	O	1	判断指令是否是 sw

功能定义：


序号	功能名称	功能描述
1	产生控制信号	产生控制信号


(三) 重要机制实现方法


控制信号的产生：运用与或门阵列生成

控制信号真值表

	addu	subu	ori	beq	Lw	sw	lui	nop
opcode	00000 0	00000 0	00110 1	00010 0	10001 1	10101 1	00111 1	00000 0
Func	10000 1	10001 1						00000 0
RegRead_2	1	1		1		1		
RegWrite	1	1	1		1		1	
extop				1	1	1		
MemWrite						1		
RegRead_1							1	
Alu_2			1		1	1	1	
MemRead					1			
Branch				1				
Alu_control	010	011	001	011	010	010	010	
RegDst	1	1						
sw						1		

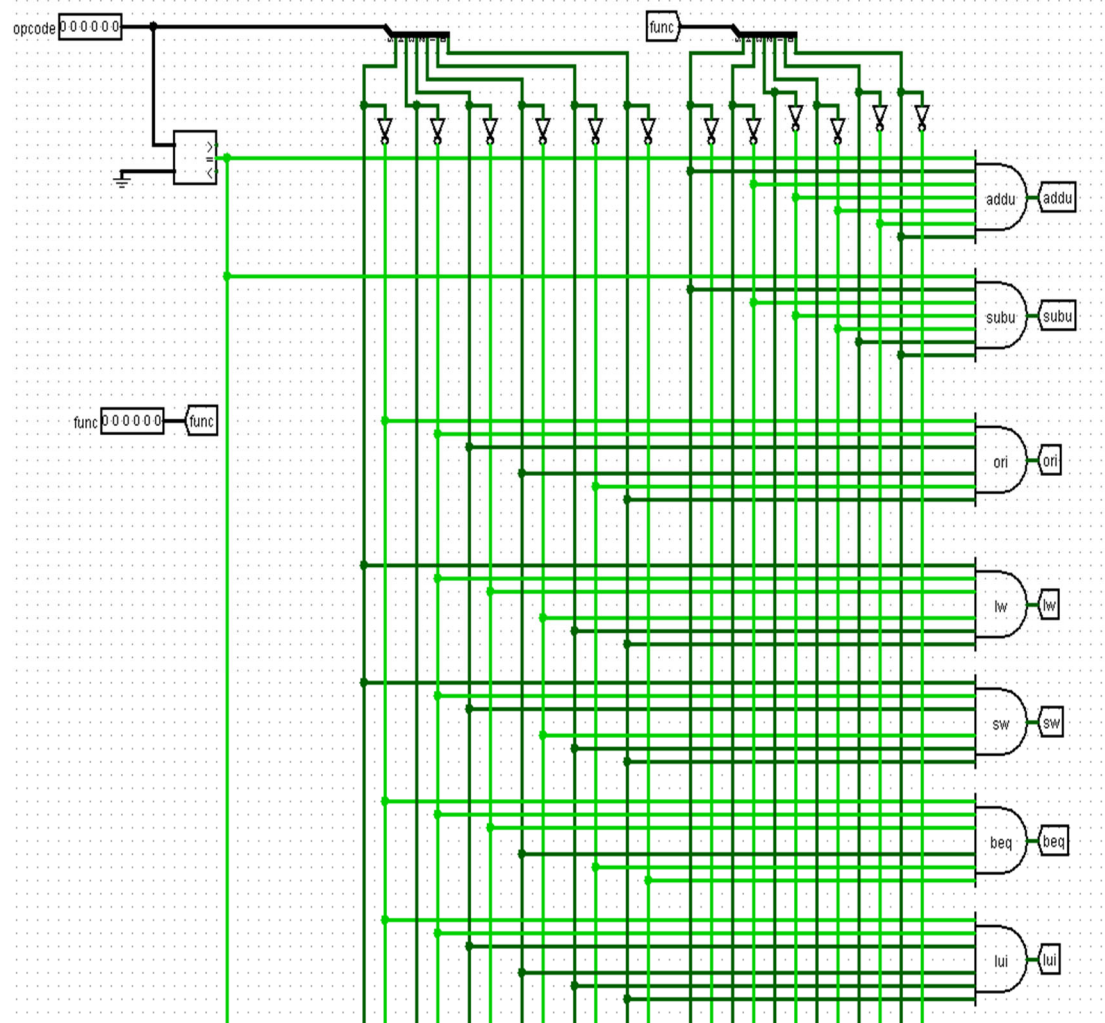

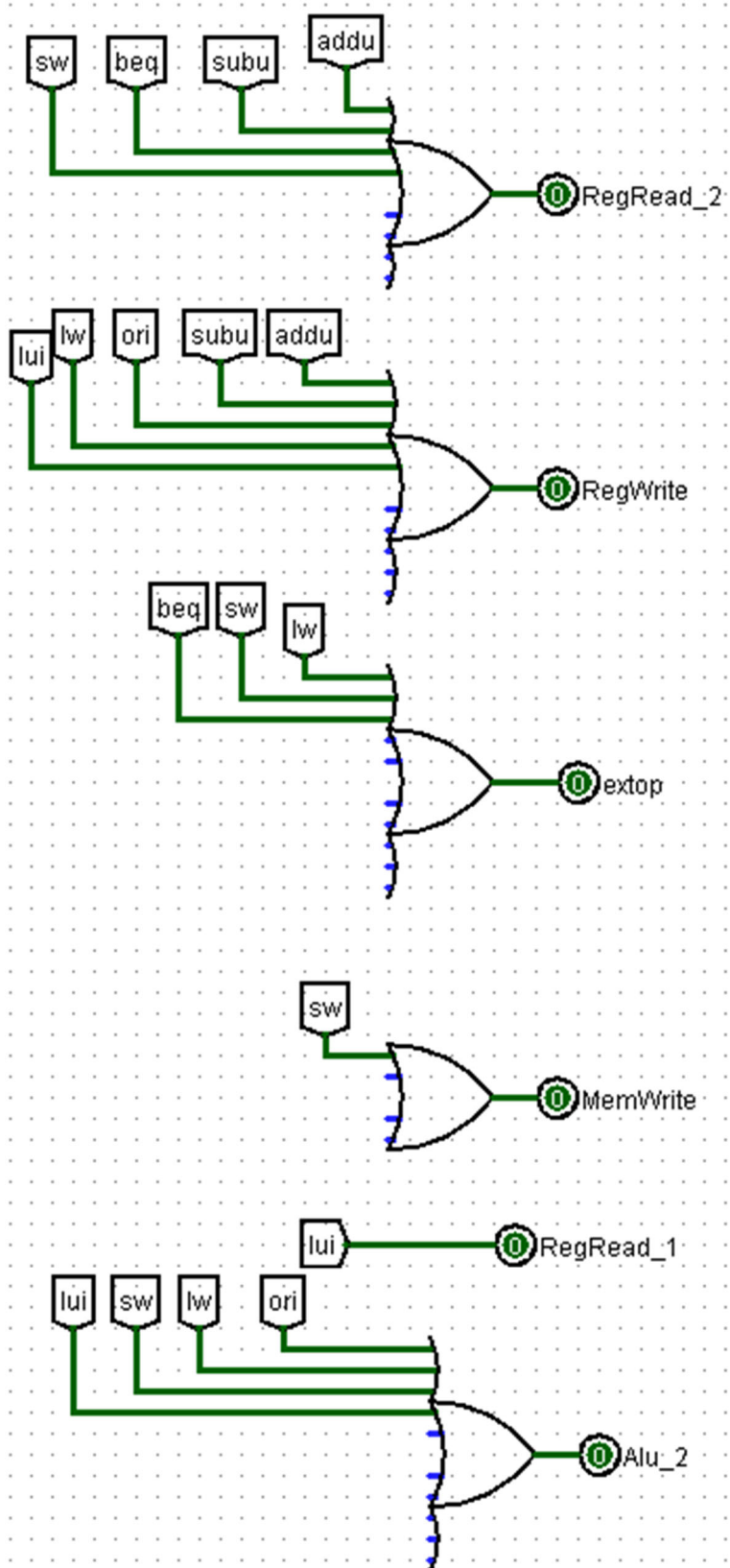

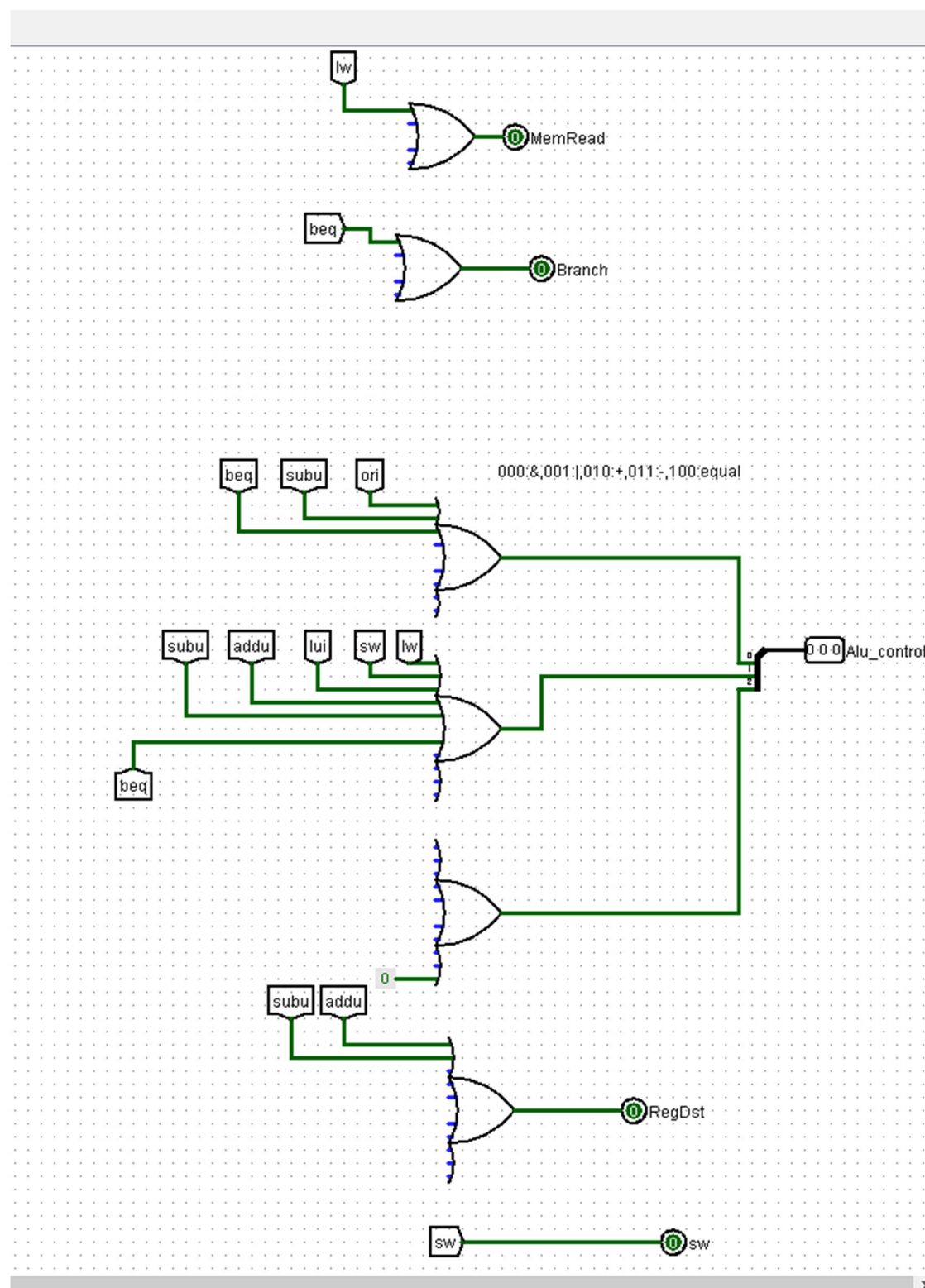

二、测试方案

典型测试样例

测试 ori 指令

```
ori $0, $0, 0
ori $1, $1, 1
ori $2, $2, 2
ori $3, $3, 3
ori $4, $4, 4
ori $5, $5, 5
ori $6, $6, 6
ori $7, $7, 7
ori $8, $8, 8
ori $9, $9, 9
ori $10, $10, 10
ori $11, $11, 11
ori $12, $12, 12
ori $13, $13, 13
ori $14, $14, 14
ori $15, $15, 15
ori $16, $16, 16
ori $17, $17, 17
ori $18, $18, 18
ori $19, $19, 19
ori $20, $20, 20
ori $21, $21, 21
ori $22, $22, 22
ori $23, $23, 23
ori $24, $24, 24
```

测试 sw 指令

```
ori $1, $1, 20
sw $1, 4($0)
sw $1, 8($0)
sw $1, 12($0)
sw $1, 16($0)
sw $1, 20($0)
sw $1, 24($0)
sw $1, 28($0)
sw $1, 32($0)
sw $1, 36($0)
sw $1, 40($0)
sw $1, 44($0)
sw $1, 48($0)
sw $1, 52($0)
sw $1, 56($0)
sw $1, 60($0)
sw $1, 64($0)
```



```
sw $1, 68($0)
```

```
sw $1, 72($0)
```

测试 lw 指令

```
ori $1, $1, 1
```

```
sw $1, 0($0)
```

```
lw $2, 0($0)
```

```
lw $3, 0($0)
```

```
lw $4, 0($0)
```

```
lw $5, 0($0)
```

```
lw $6, 0($0)
```

```
lw $7, 0($0)
```

```
lw $8, 0($0)
```

```
lw $9, 0($0)
```

```
lw $10, 0($0)
```

```
lw $11, 0($0)
```

```
lw $12, 0($0)
```

```
lw $13, 0($0)
```

```
lw $14, 0($0)
```

```
lw $15, 0($0)
```

```
lw $16, 0($0)
```

```
lw $17, 0($0)
```

```
lw $18, 0($0)
```

```
lw $19, 0($0)
```

测试 lui 指令

```
lui $0, 0
```

```
lui $1, 1
```

```
lui $2, 2
```

```
lui $3, 3
```

测试 addu, subu, beq, nop

```
ori $1, $1, 10
```

```
ori $2, $2, 20
```

```
addu $3, $1, $1
```

```
addu $4, $1, $2
```

```
subu $5, $2, $1
```

```
subu $6, $1, $1
```

```
lui $4, 0xffff
```

```
nop
```

```
beq $1, $0, end
```

```
lui $1, 0xffff
```

```
end:
```

三、思考题

1. 现在我们的模块中 IM 使用 ROM, DM 使用 RAM, GRF 使用 Register,

这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

合理。IM 在数据导入之后无需再进行写入操作，只有取出操作，因此选用 ROM 很合理；DM 可读可写，且需要大量内存，ROM 不仅容量大，且可读可写，所以很合理；GRF 要求读写的速度要快，而 register 的速度是这三者中最快的，所以 GRF 用 ROM 正好合适。

2. 事实上，实现 nop 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？

Nop 指令是 0x00000000，对于整个电路而言，只是做了 $pc + 4$ ，并没有对电路的其它原件产生影响，因此没必要将其加入控制信号。

3. 上文提到，MARS 不能导出 PC 与 DM 起始地址均为 00 的机器码。实际上，可以通过为 DM 增添片选信号，来避免手工修改的麻烦。请查阅相关资料进行了解，并阐释为了解决这个问题，你最终采用的方法。

我们可以直接减去地址的偏移量，将 DM 整体减去一个 0x30000000。

4. 除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。**形式验证**的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证 (Formal Verification)”，了解相关内容后，简要阐述相比于测试，形式验证的优劣之处。

优点：形式验证是使用数学方法对所有可能的情况进行验证，而

通过测试无法枚举所有的情况，因此形式验证更为完备和严谨。

缺点：由于形式验证需要借助数学工具，相比于直接测试操作更为复杂，耗费的经历也越多。